

1 CIT – Zápočty 2019

1.1 1. zápočet

- 1) Odečtení dvou čísel binárně (-5 -8)
- 2) Úprava výrazu v booleově algebře
- 3) Minimalizace v K-mapě, s x-ama, MNDF i MNKF podle varianty

1.2 2. zápočet

- 1) 3 D-klopné obvody vedle sebe, různě zapojené, má se zapsat výsledný průběh signálu u každého z nich (řešené příklady jsou na mapiku v "kompletním předmětu od TM")
- 2) Automat, mohlo se vybrat mealy nebo moore, zadání bylo něco jako: při detekování sekvence 101 na vstupu dej na výstup log1. Muselo se definovat předem, zda bude překrývající nebo ne a jestli má reset a celkově popsat řešení! K tomu zakodovat do tabulky (S_t , Q_1 , Q_0 , I_n , S_{t+1} , Q_{1t+1} , Q_{0t+1} , out) (pozor, je nutný napsat jak se řeší nepoužité stavy...tzn: "nevyužité stavy jsou řešeny synchronním resetem")